

Revisiones	Fecha	Comentarios
0	12/02/07	

La presente nota de aplicación muestra una forma rápida, sencilla y económica de agregar conversión AD a las familias HT48 de Holtek.

Introducción

Vamos a desarrollar un conversor analógico-digital del tipo integrador. Sumamente simplificado, intentaremos generar una señal digital cuyo valor medio sea igual al de la señal analógica a convertir. Para ello, luego de cargar el capacitor de un circuito integrador al valor de la señal a medir, aplicamos sobre el mismo una serie de pulsos iguales de carga y descarga dentro de un intervalo de tiempo; la relación entre la cantidad de pulsos de carga aplicados y el total de pulsos posibles nos da el valor medio de la señal generada, que debe ser igual al de la señal a medir:

$$V_x = \overline{V_g} = \frac{1}{T} \int_0^T V(t) dt = \frac{V_{cc}}{N} \sum_{i=1}^N p(i)$$

$$p(i) = \begin{cases} \text{pulso de carga} : 1 \\ \text{pulso de descarga} : 0 \end{cases}$$

El máximo valor medible corresponde a todos los pulsos de carga (ninguno de descarga), es decir: V_{cc} ¹

Lo interesante de esto es que podemos determinar la precisión y resolución del conversor jugando con el término $\frac{V_{cc}}{N}$, por ejemplo:

- ➔ Si el número de cuentas es igual al valor de V_{cc} multiplicado por 10, cada cuenta tiene una resolución de 100mV
- ➔ Si el número de cuentas es 256, tenemos un conversor de 8-bits (con referencia= V_{cc})

Hardware

Necesitamos un comparador, y una red RC. El tiempo de medición es corto y la resolución baja, por lo que no nos preocuparemos por las corrientes de fuga y otros problemas. Las únicas consideraciones que vamos a tener en cuenta son:

- ◆ Dado que el comparador debe detectar el valor de 0V a la entrada, el mismo deberá ser capaz de funcionar con este valor o alimentarse con fuente partida.
- ◆ Dado que el comparador debe detectar el valor de V_{cc} a la entrada, el mismo deberá ser capaz de funcionar con este rango de entrada (rail-to-rail input), o alimentarse con una tensión mayor, lo cual suele ser más simple con un comparador como el LM393, cuya salida es open-colector.


El cálculo de la red RC puede hacerse tomando algunas consideraciones:

- ◆ Si lo consideramos como un filtro integrador, su constante de tiempo debe ser mucho mayor que el período de la señal a integrar.

¹ En realidad será levemente menor, dado que el algoritmo espera a pasarse para detectar la carga del capacitor, por lo que V_{cc} quedaría una cuenta fuera, de igual modo que en muchos conversores

- ◆ Para tener una precisión suficiente, el capacitor no debe descargarse más del valor correspondiente a una cuenta durante el intervalo de un pulso. Si la constante de tiempo es muy baja, se descarga demasiado rápido.
- ◆ Si la constante de tiempo es muy alta, el capacitor no llega a descargarse durante un intervalo de descarga.

 Analizado esto, determinamos un valor teórico de acuerdo a la resolución utilizada y la frecuencia de operación. La experiencia práctica indica que a la precisión de este circuito ($\pm 0,1V$), podemos elegir un valor de compromiso que nos permita funcionar de forma aceptable, sin cambios, con $R=100K$ y $C=22n$.



Software

El algoritmo es muy simple:

- ✓ Cargamos el capacitor hasta exceder la tensión a medir
- ✓ Realizamos el proceso de integración
 - ➔ Pulso de descarga, se descargó el capacitor por debajo del valor a medir ? (repite si no es así)
 - ➔ Pulso de carga, se cargó por encima del valor a medir ? (repite si no es así)

```

CAOUT equ    PB.0
VOOUT equ    PB.1

; setear según la resolución deseada
;ADCFSCALE equ    0          ; 0 => 256 cuentas (8-bit ADC)
ADCFSCALE equ    50         ; 50 => 5V Vcc, resolución 0.1 V
;ADCFSCALE equ    33         ; 33 => 3.3V Vcc, resolución 0.1 V

        public ADCdata,ADC_convert

adcvars .section 'data'
ADCdata db ?

adcc    .section 'code'

ADC_convert:
        mov a,ADCFSCALE          ; Full scale
        clr ADCdata              ; Resetea cuenta
        set VOOUT                 ; Carga capacitor
prechg: snz CAOUT                 ; Comparador ?
        jmp prechg                ; LO, loop
        clr VOOUT                 ; Descarga capacitor (tiempo de ciclo constante)
        jmp loop

DACpulse:
        snz CAOUT                 ; Comparador ?
        jmp charge                ; LO: sigue cargando
        clr VOOUT                 ; HI: descarga capacitor (tiempo de ciclo constante)
        jmp loop

charge: set VOOUT                 ; Carga capacitor (tiempo de ciclo constante)
        inc ADCdata              ; incrementa ADCdata
loop:   sdz ACC                    ; Chequea la cuenta, terminó ?
        jmp DACpulse             ; No, loop
        clr VOOUT                 ; Sí, descarga el capacitor
        ret

```

El programa principal inicializa los pines y llama a la subrutina.

```
vars    .section 'DATA'

        extern ADCdata:byte,ADC_convert:near

reset   .section at 0 'CODE'
        ORG 0
        jmp start

        ORG 00Ch
start:  clr PC
        clr PB
        set PAC                ; PA0-7 = inputs
        mov a,0F1h             ; PB1-3 = outputs, PB0,4-7 = inputs
        mov PBC,a
        clr PCC                ; PC0-7 = outputs
        set PGC                ; PG0 = input

main:   call ADC_convert
        mov a,ADCdata
        jmp main

        end
```